

WZMACNIACZ OPERACYJNY

T. Fąs


17 maja 2018

STRESZCZENIE

W doświadczeniu zbadano właściwości wzmacniacza operacyjnego oraz skonstruowano układy oparte o ten wzmacniacz. Wszystkie konstrukcje zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami.

WSTĘP

Wzmacniacz operacyjny jest układem realizującym operację wzmocnienia różnicy sygnałów wejściowych.

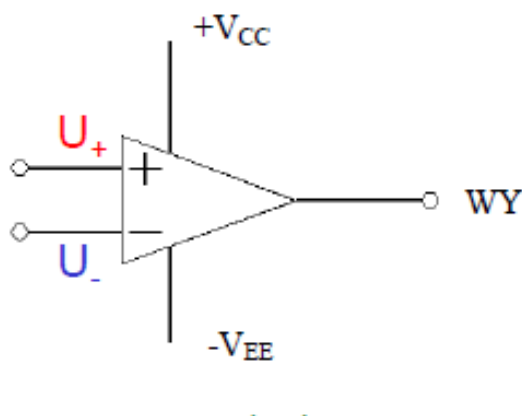

Rysunek 1: Wzmacniacz operacyjny.

UKŁAD DOŚWIADCZALNY

WYNIKI POMIARÓW

ANALIZA DANYCH

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

Literatura

[1] Praca zbiorowa, *Instrukcja do ćwiczenia "Wzmacniacz tranzystorowy"*, FUW, Warszawa, 2016.