

# UKŁADY SCALONE

T. Fąs






 
 
10 maja 2018

## STRESZCZENIE

W doświadczeniu badano własności bramek logicznych i układów scalonych oraz zaprojektowano i skonstruowano stoper z opcjami start, stop i reset odliczający od 0 do 99.


## WSTĘP

Bramki logiczne to układy elektroniczne zdolne do wykonywania operacji logicznych, takich jak iloczyn, suma czy negacja. Odpowiednikiem "1" jest napięcie 5V, a odpowiednikiem "0" jest brak napięcia na wejściu/wyjściu bramki. Symbole przykładowych bramek logicznych wraz z tabelkami prawdy przedstawiona na Rysunku 1.

Nazwa	NOT	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR																																																																																																
Operacja	$\overline{A}$	$AB$	$\overline{AB}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$																																																																																																
Symbol																																																																																																							
Tabela prawdy	<table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	X																																																																																																						
0	1																																																																																																						
1	0																																																																																																						
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					

Rysunek 1: Przykłady bramek logicznych.

Z bramek logicznych można budować układy zdolne do przechowywania wartości logicznych. przykładem takiego układu jest przerzutnik typu D, którego budowę i symbol przedstawiono na Rysunku 2. Tabela prawdy jest przedstawiona w Tabeli 1.

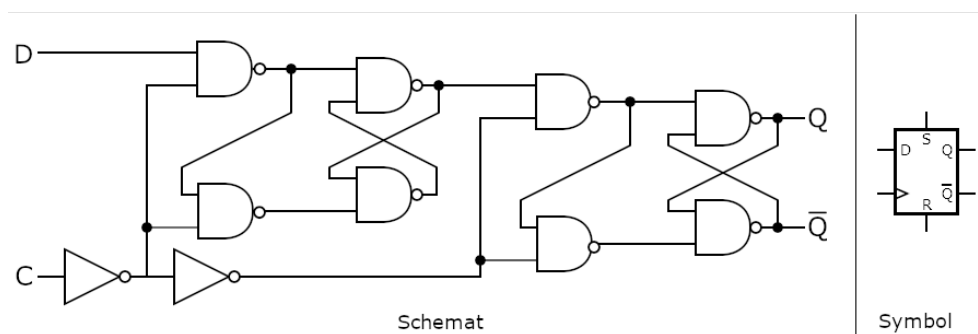

Rysunek 2: Przerzutnik typu D.

Przerzutnik typu D reaguje na wzrastające zbocze sygnału zegara C (ozn: trójkąt). Jeśli taki sygnał nie nastąpi, to stan przełącznika się nie zmieni tj. wejście danych D może przyjąć dowolny stan X, a wyjście Q nie zmieni swojego stanu.



Tabela 1: Tabel prawdy: przerzutnik typu D.

Zegar	D	Q
Wzrasta	0	1
Wzrasta	1	1
0	X	Q

Korzystając z właściwości przerzutnika można skonstruować licznik modulo 4 łącząc wyjście  $\bar{Q}$  jednego licznika z wejściem D drugiego. W ten sposób stan drugiego licznika będzie się zmieniał dwa razy rzadziej niż pierwszego, a stany Q jednego i drugiego licznika będą liczbą zapisaną w sposób binarny. Można połączyć ze sobą więcej przerzutników, by otrzymać większe liczby oraz dokładać dodatkowe układy i bramki logiczne, by otrzymać liczniki liczące w systemie innym, niż wielokrotność dwójkowego.

Bramki logiczne, przerzutniki, liczniki i inne konstrukcje logiczne są łączone w układy scalone. Przykład takiego układu, wraz z opisanymi wejściami przedstawiono na Rysunku 3.

7400 Quad 2-input NAND Gates

 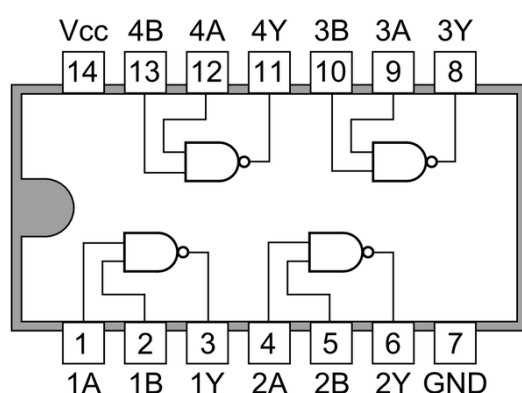

Rysunek 3: Układ scalony.

W trakcie ćwiczeń badano właściwości układów: 7400, 7402 i 7474, które to składały się kolejno z: czterech bramek NAND, czterech bramek NOR i dwóch przerzutników typu D. W końcowym etapie ćwiczeń było skonstruowanie stopera odliczającego od 0 do 99 wraz z funkcją stop oraz możliwością resetowania wartości.


## UKŁAD DOŚWIADCZALNY

Układ doświadczalny składał się z makiety przedstawionej na Rysunku 4, generatora sygnałów, zasilacza napięcia stałego oraz szeregu układów scalonych: 7400, 7402, 7474 i 7490.

Do zacisków masy i 5V podłączono zasilacz. Generator sygnałów był podłączony do gniazda BNC nr 1, a układy scalone montowane były na uniwersalnej płytce montażowej.

## BADANIE UKŁADÓW


W trakcie ćwiczeń skonstruowano z bramek NAND: sumę logiczną, iloczyn logiczny, implikację, zakaz i bramkę XOR. Korzystając z czterech przerzutników typu D skonstruowano licznik szesnastkowy, a łącząc go z bramkami NAND stworzono dekodery liczby 10, który zatrzymywał się po osiągnięciu liczby 9. Wszystkie te konstrukcje sprawdzano pod kątem zgodności z ich tabelami prawdy. Wykorzystano w tym celu diody świecące D1-D9, gdzie świecąca dioda symbolizowała "1", a nieświecąca "0". Po upewnieniu się, że wszystkie elementy spełniają swoje zadania, przystąpiono do projektowania i konstruowania stopera.

 

Rysunek 4: Makieta [1].

## KONSTRUKCJA STOPERA

Schemat stopera przedstawiono na Rysunku 5. Układ scalony 7490 to układ składający się z licznika modulo 2 (wejście A i wyjście  $Q_A$ ) oraz z licznika modulo 5 (reszta wejść i wyjść). Łącząc wyjście  $Q_A$  z wejściem B otrzymujemy dekadę liczącą – licznik modulo 10 zliczający od 0 do 9. Dodając kolejny tak samo przygotowany układ i łącząc wyjście  $Q_D$  pierwszego licznika z wejściem A drugiego otrzymujemy licznik od 0 do 99. Za cyfrę jedności odpowiada pierwszy licznik, za cyfrę dziesiątek drugi, a stan na wyjściach Q jest reprezentacją binarną aktualnej wartości.

 

Rysunek 5: Schemat stopera.

Wejście A pierwszego licznika jest połączone z wyjściem bramki NAND. Na wejściu tej bramki jest podłączony generator sygnału oraz przerzutnik typu D. Sam przerzutnik jest połączony w następujący sposób: wejście D przerzutnika jest połączone z wyjściem  $\bar{Q}$  tego przerzutnika, a wejście zegara jest podłączone do przycisku

na makiecie. W ten sposób, po każdym naciśnięciu przycisku przerzutnik zmienia swój stan, a w połączeniu z bramką NAND realizuje to funkcję start/stop. Dodatkowo wyjście Q tego przerzutnika jest połączone z zegarem innego, połączonego w analogiczny sposób. Wyjście Q drugiego układu połączone jest z wejściami reset obu liczników. W ten sposób po każdym cyklu start-stop uruchamiana jest opcja resetowania licznika.

Wyjścia liczników podłączone są z wejściami Cyfry 3 dla jedności i Cyfry 4 dla dziesiątek. Do wejścia  $i$  podłączone jest wyjście  $Q_i$  licznika, gdzie  $i=A, B, C, D$ .

Stoper przetestowano dla sygnału wejściowego o częstotliwości 10 Hz. Udało się osiągnąć poprawne zliczanie 0-99 oraz poprawne wykonywanie cyklu start-stop-reset.

## DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

Otrzymany stoper składał się z niewielu elementów i prostych połączeń jednocześnie realizując żądane funkcje. Można więc założyć, iż otrzymany układ był dobrze zoptymalizowany. Dodatkowo, ze względu na szybkie wykonanie zadania można stwierdzić, iż ćwiczenie zakończyło się pełnym sukcesem.

## Literatura

- [1] Praca zbiorowa, *Instrukcja do ćwiczenia "Cyfrowe układy scalone"*, FUW, Warszawa, 2016.